

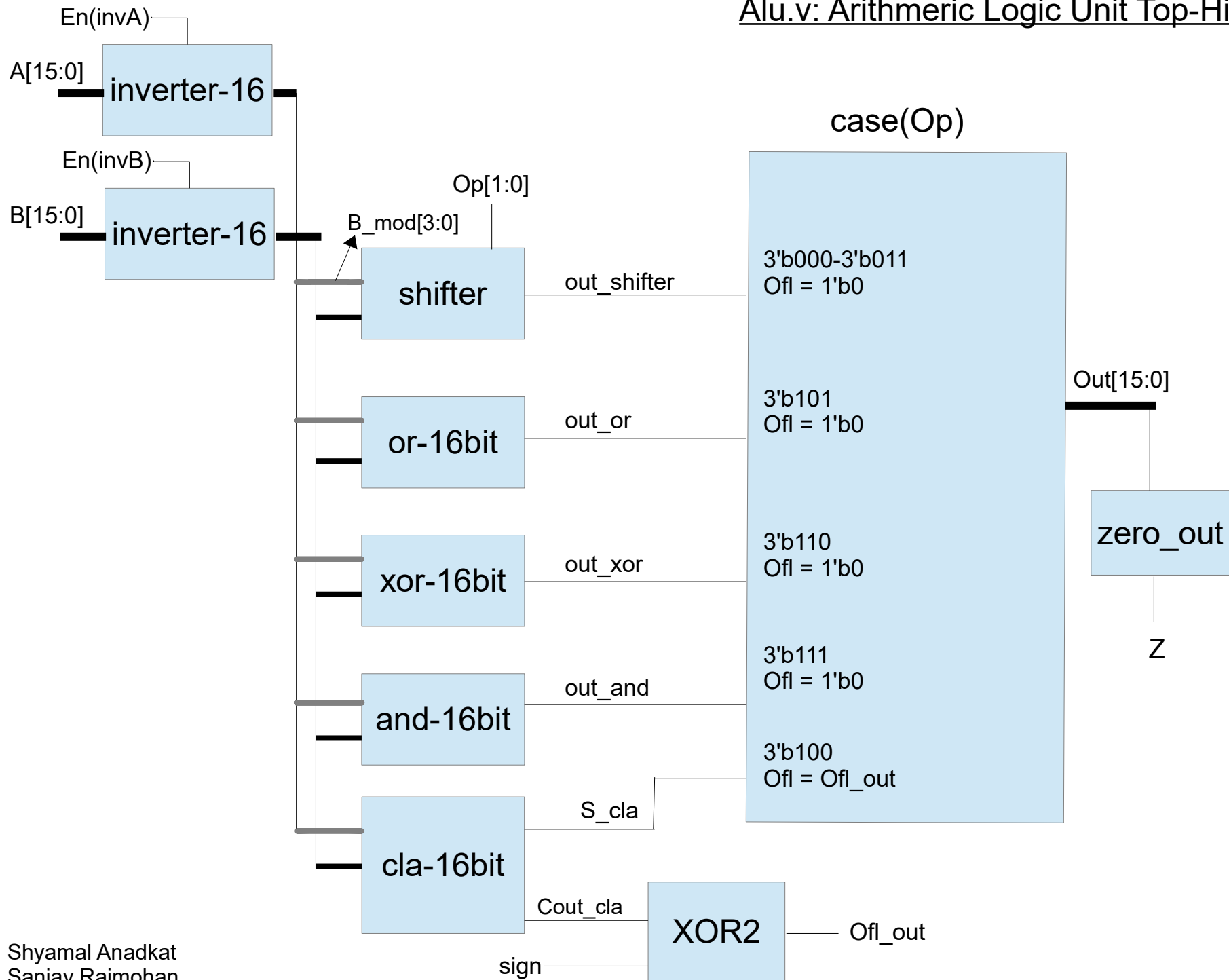
 





Alu.v: Arithmeric Logic Unit Top-Hier



 


 CLA 4: $P[3:0] \rightarrow \text{Propagate}$, $G[3:0] \rightarrow \text{Generate}$ $C[3:0] \rightarrow \text{Carry}$







$\text{Car} = C[0]$

   


 
 
 




$S[3:0] \rightarrow \text{Sum}$

    


Cha 16 :

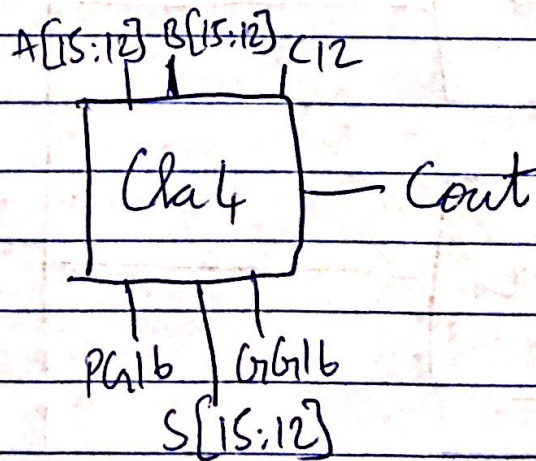 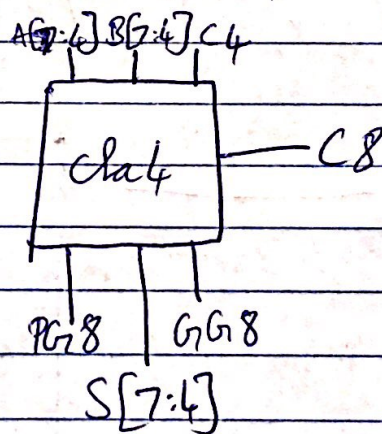 $C_4, C_8, C_{12} \rightarrow \text{Count}$




  


zero_out: Check if output is zero.

 


Xor 2: (xor 16 uses this)

 


and 3:

 


and 4:

 


and 5:

 


or 3:

 

or 4:


 


or5:

 

(or16 uses or2, and16 uses and2).


inv16:

  




Shifters similar except how they start (Eg. Shifter1 starts with In[15] and 1'b0).

Shifter2 starts with In[14], 1'b0 and In[15], 1'b0

Shifter1:

 

shifter1.v

   

In shifter 2, last 2 D inputs of mux_{4-1} are zeros.
 In shifter 4, last 4 D inputs of mux_{4-1} are zeros.
 Similarly, for shifter 8, last 8 are zeros.